

Calculation for currents in the circuit.

KVL

$$\text{Loop 1} = A I_1 + B I_2 + F I_5 = 5V$$

$$\text{Loop 2} = B I_2 + D I_3 - C I_4 - B I_2 = 0$$

$$\text{Loop 3} = C I_4 + E I_7 - F I_5 = 0$$

$$\text{Loop 4} = A I_1 + D I_3 + E I_7 = 5V$$

$$A = 100K \quad B = 260\Omega \quad C = 47K \quad D = 6.8K \quad E = 6.8K \\ F = 7K$$

$$L_1 = 100 I_1 + 0.26 I_2 + 7 I_5 = 5V$$

$$L_2 = 6.8 I_3 - 47 I_4 - 0.26 I_2 = 0$$

$$L_3 = 47 I_4 + 6.8 I_7 - 7 I_5 = 0$$

$$L_4 = 100 I_1 + 6.8 I_3 + 6.8 I_7 = 5V$$

KCL

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 + I_4 = I_7$$

$$I_2 = I_4 + I_5$$

$$I_5 + I_7 = I_6$$

$$100(I_2 + I_3) + 0.26 I_2 + 7 I_5 = 5$$

$$100 I_2 + 100 I_3 + 0.26 I_2 + 7 I_5 = 5$$

$$100.26 I_2 + 100 I_3 + 7 I_5 = 5$$

$$100.26(I_4 + I_5) + 100 I_3 + 7 I_5 = 5$$

$$100.26 I_4 + 100.26 I_5 + 100 I_3 + 7 I_5 = 5$$

$$100.26 I_4 + 100 I_3 + 107.26 I_5 = 5 \quad \text{--- (i)}$$

using L2

$$6.8 I_3 - 47 I_4 - 0.26(I_4 + I_5) = 0$$

$$6.8 I_3 - 47 I_4 - 0.26 I_4 - 0.26 I_5 = 0$$

$$6.8 I_3 - 47.26 I_4 - 0.26 I_5 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

$$100 - 100 \times 6 - 107 \times 26$$

$$47I_4 + 6.8(I_3 + I_4) - 7I_5 = 0$$

$$47I_4 + 6.8I_3 + 6.6I_4 - 7I_5 = 0$$

$$6.8I_3 + 53.8I_4 - 7I_5 = 0 \quad (iii)$$

using matrices

$$\begin{bmatrix} 100 & 100.26 & 107.26 \\ 6.8 & -47.26 & -0.26 \\ 6.8 & 53.8 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_3 = 0.0153 \text{ mA}, I_4 = 0.00203 \text{ mA}, I_5 = 0.0305 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0.03253 \quad I_1 = 0.04783 \text{ mA} \quad I_6 = 0.04783 \text{ mA}$$

$$I_7 = 0.01733$$